## 3. Übung

## Institut für Technische Informatik und Mikroelektronik Technische Grundlagen der Informatik 1 Digitale Systeme

WS 2013/14

Abgabetermin: 51. Kalenderwoche (16.12.2013 - 20.12.2013) Maximal **28** Punkte können erreicht werden.

## Lösungsvorlage für die 1. Aufgabe

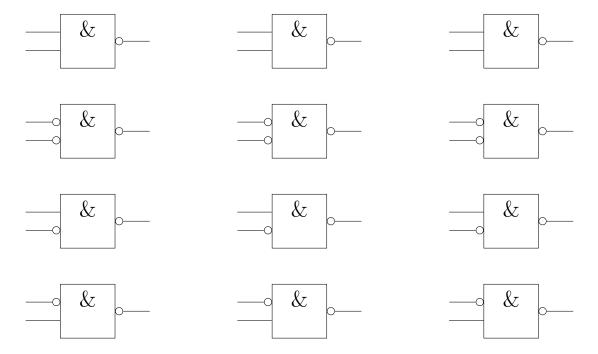


Abbildung 1: Schaltnetzstruktur zur Realisierung von f(a,b,c,d)